

1

Verilog HDL. АЛУ


Архитектуры микропроцессорных систем и средств

План лабораторной работы

- 1 пара
 - О лабораторных работах (**T**)
 - Введение в FPGA и Verilog HDL (**T**)
 - Тренинг по Vivado и Verilog HDL (**TS**)
- 2 пара
 - Арифметико-логическое устройство (**T**)
 - Описание АЛУ на Verilog HDL (**S**)
 - Основы верификации цифровых блоков (**TS**)
 - Верификация АЛУ (**S**)
 - Проверка на отладочном стенде (**S**)




Цель лабораторных работ

 - Используя Verilog HDL реализовать на базе FPGA программируемый процессор с архитектурой RISC-V




```
module fulladder (a, b, cin, s, cout);  
  
  input  a, b, cin;  
  output s, cout;  
  
  wire p, g;  
  
  assign p = a ^ b;  
  assign g = a & b;  
  assign s = p ^ cin;  
  assign cout = g |(p & cin);  
  
endmodule
```


ЛР1. Арифметико-логическое устройство

   

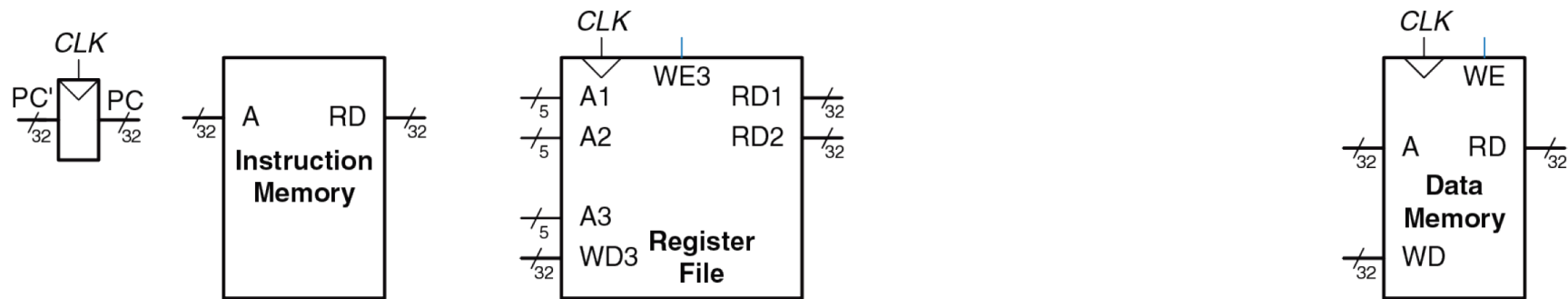
ЛР2. Регистровый файл. Память. Программируемое устройство



ЛРЗ. Устройство управления RISC-V

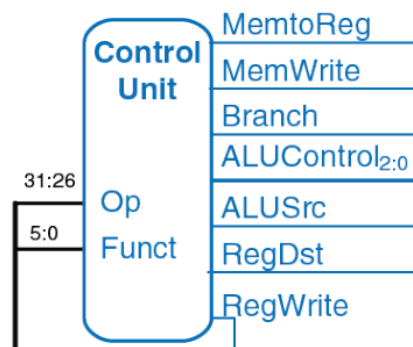


ЛР4. Тракт данных RISC-V

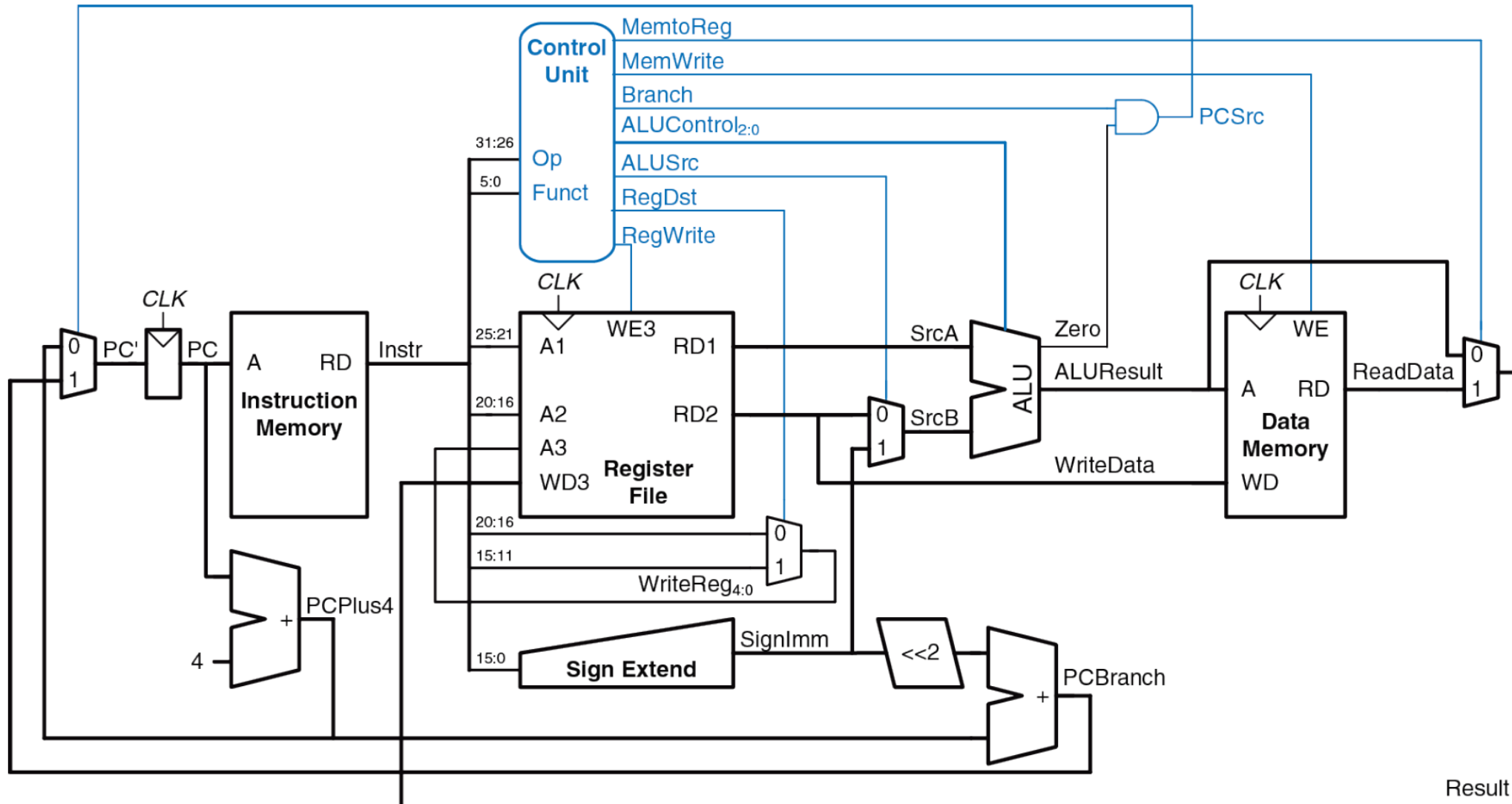

EPCWrite


CauseWrite

PC + 4

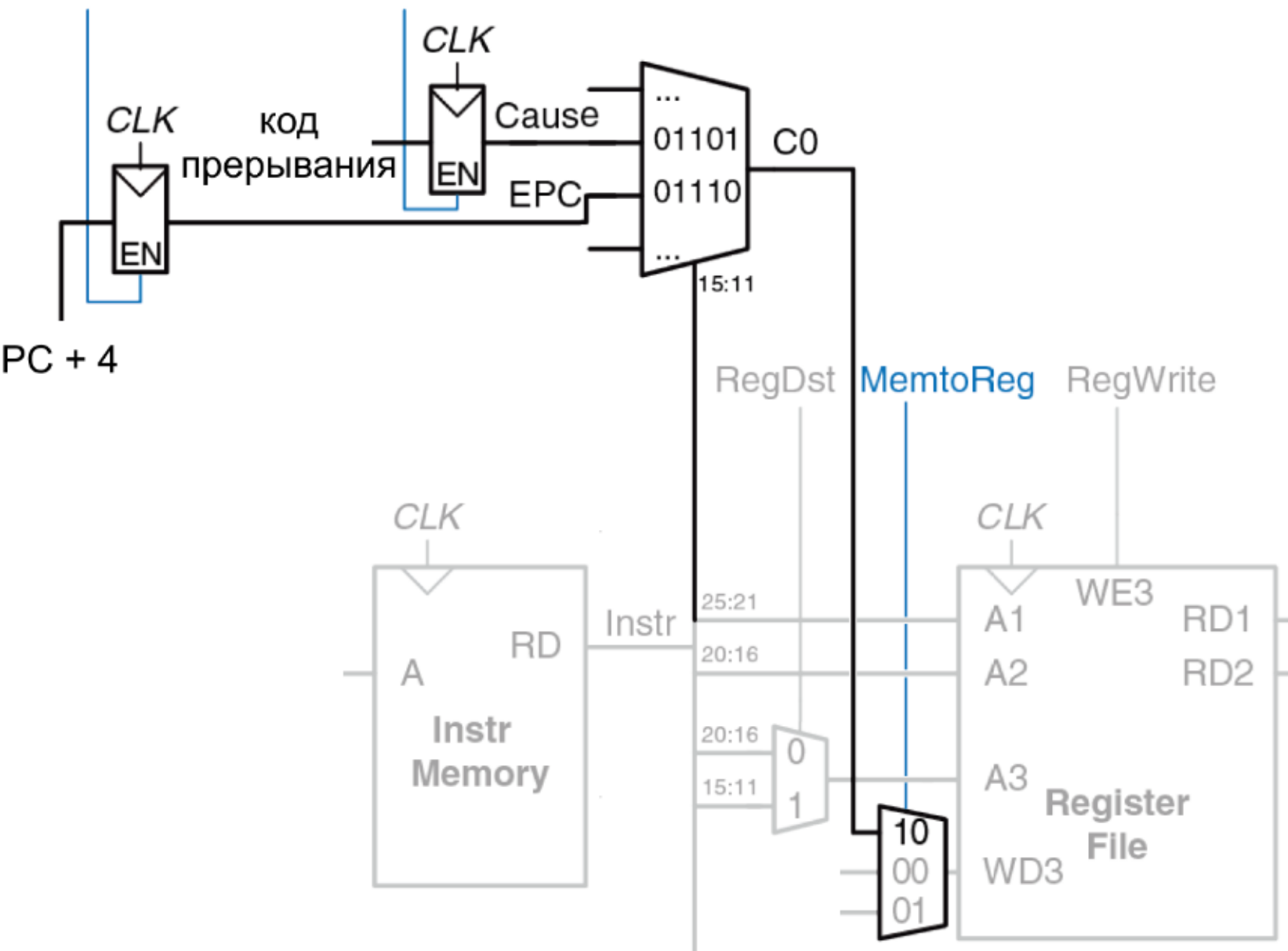


ия


ЛР6. Память и шина

 

ЛР7. Ввод\вывод. Периферия

 


 ЛР8. Программирование. Индивидуальное задание




План лабораторных работ



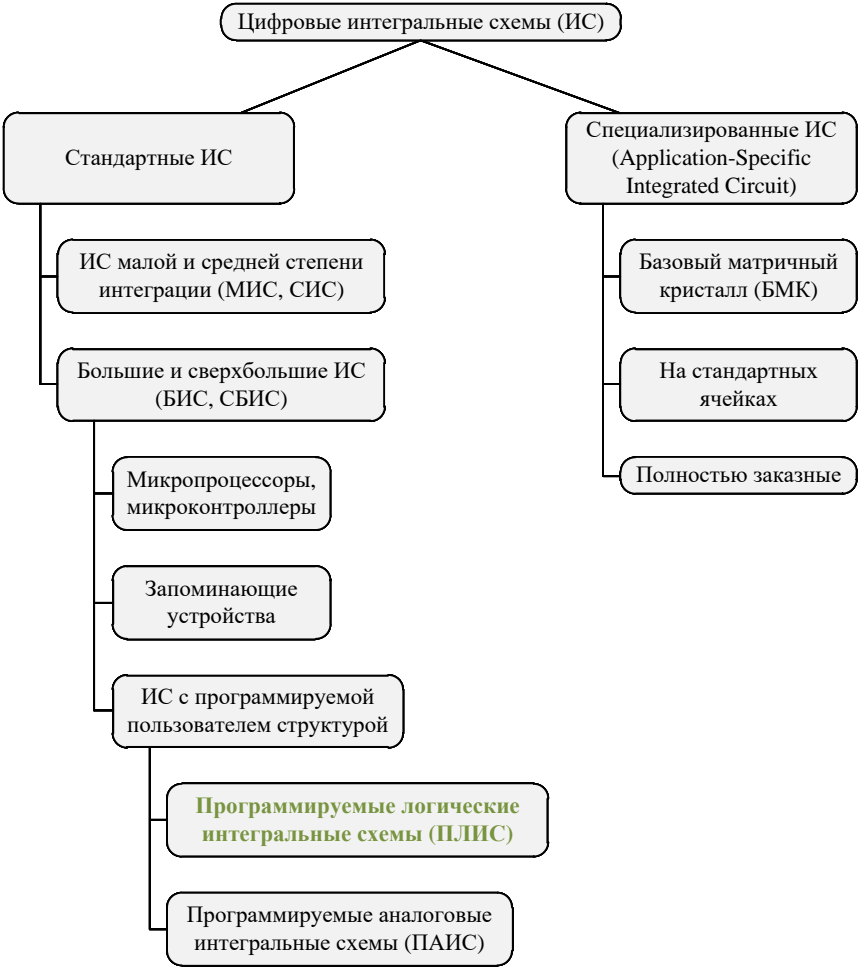
1. Арифметико-логическое устройство → 1
2. Регистровый файл. Память. Программируемое устройство → 2
3. Устройство управления RISC-V → 3
4. Тракт данных RISC-V → 4
5. Подсистема прерывания → 5
6. Память и шина → 6
7. Ввод/вывод. Периферия → 7
8. Программирование (C). Индивидуальное задание → 8





FPGA

 


Мультиплексор

 
 
 



LE

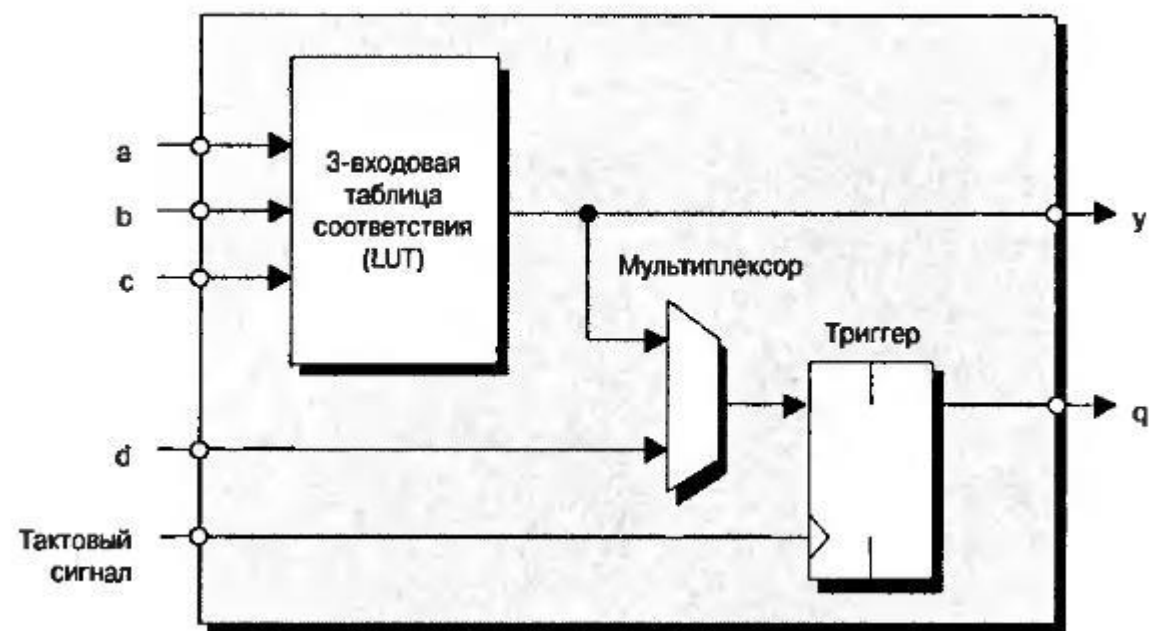 


LE

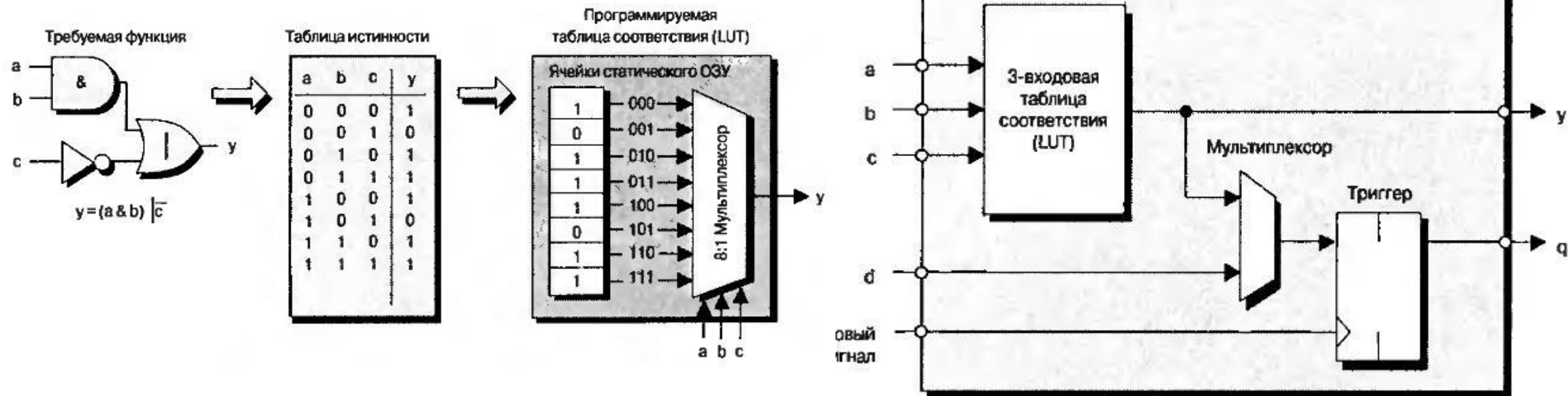

   

 

 



2019.2



Copyright 1986-2019 Xilinx, Inc.
All Rights Reserved.

project_1 - [D:/git/project_1/project_1.xpr] - Vivado 2019.2

File Edit Flow Tools Reports Window Layout View Help Q- Quick Access

write_bitstream Complete ✓

Default Layout

Flow Navigator

- PROJECT MANAGER
 - Settings
 - Add Sources
 - Language Templates
 - IP Catalog
- IP INTEGRATOR
 - Create Block Design
 - Open Block Design
 - Generate Block Design
- SIMULATION
 - Run Simulation
- RTL ANALYSIS
 - Open Elaborated Design
- SYNTHESIS
 - Run Synthesis
 - Open Synthesized Design
- IMPLEMENTATION
 - Run Implementation
 - Open Implemented Design
- PROGRAM AND DEBUG
 - Generate Bitstream
 - Open Hardware Manager
 - Open Target
 - Program Device
 - Add Configuration Memory Device

PROJECT MANAGER - project_1

Sources

Design Sources (1)

- basic (basic.v)

Constraints (1)

- constrs_1 (1)
 - constr.xdc

Simulation Sources (1)

- sim_1 (1)

Utility Sources

Properties

constr.xdc

☒ Enabled

Location: D:/git/project_1/project_1.srcs/constrs_1/new

Type: XDC

Size: 19.3 KB

Modified: Today at 23:23:38 PM

Copied to: D:/git/project_1/project_1.srcs/constrs_1/new

General

Design Runs

Name	Constraints	Status	WNS	TNS	WHS	THS	TPWS	Total Power	Failed Routes	LUT	FF	BRAM	URAM	DSP	Start	Elapsed	Run Strategy
synth_1	constrs_1	synth_design Complete!								8	0	0.0	0	0	8/31/21, 11:24 PM	00:00:36	Vivado Synthesis Defaults
impl_1	constrs_1	write_bitstream Complete!	NA	NA	NA	NA	NA	10.302	0	8	0	0.0	0	0	8/31/21, 11:25 PM	00:02:26	Vivado Implementation Defaults

basic.v

```
//  
// Create Date: 08/31/2021 11:15:35 PM  
// Design Name:  
// Module Name: basic  
// Project Name:  
// Target Devices:  
// Tool Versions:  
// Description:  
//  
// Dependencies:  
//  
// Revision:  
// Revision 0.01 - File Created  
// Additional Comments:  
//  
/////////////////////////////////////  
  
module basic (  
    input [15:0] SW,  
    output [15:0] LED  
);  
  
assign LED[0] = SW[0] & SW[1];  
assign LED[2] = SW[2] | SW[3];  
assign LED[4] = SW[4] ^ SW[5];  
assign LED[10:6] = ~SW[10:6];  
assign LED[13:11] = {SW[11], SW[12], SW[13]};  
assign LED[15:14] = {2{SW[14]}};
```

Процесс компиляции

▼ SYNTHESIS

▶ Run Synthesis

> Open Synthesized Design

Синтез и верификация Verilog кода

▼ IMPLEMENTATION

▶ Run Implementation

> Open Implemented Design

Имплементация (размещение на кристалле)

▼ PROGRAM AND DEBUG

⬇ Generate Bitstream


> Open Hardware Manager

Bitstream (генерация прошивки)

Verilog HDL


module

endmodule

 


```
module top
```

```
endmodule
```

 

```
module top ();
```

```
endmodule
```

 


```
module top (  
    input    a,  
    input    b,  
    input    clk,  
    output    q  
);
```


```
endmodule
```



 
```
module top (  
    input    a,  
    input    b,  
    input    clk,  
    output    q  
);  
  
wire c;  
  
endmodule
```


 
```
module top (  
    input    a,  
    input    b,  
    input    clk,  
    output   q  
);  
  
wire c;  
  
assign c = a;  
  
endmodule
```


 
```
module top (  
    input    a,  
    input    b,  
    input    clk,  
    output   q  
);  
  
wire c;  
  
assign c = a & b;  
  
endmodule
```



```
module fulladder (a, b, cin, s, cout);
```

```
    input  a, b, cin;
```

```
    output s, cout;
```

```
    wire p, g;
```


```
    assign p = a ^ b;
```

```
    assign g = a & b;
```


```
    assign s = p ^ cin;
```

```
    assign cout = g |(p & cin);
```

```
endmodule
```

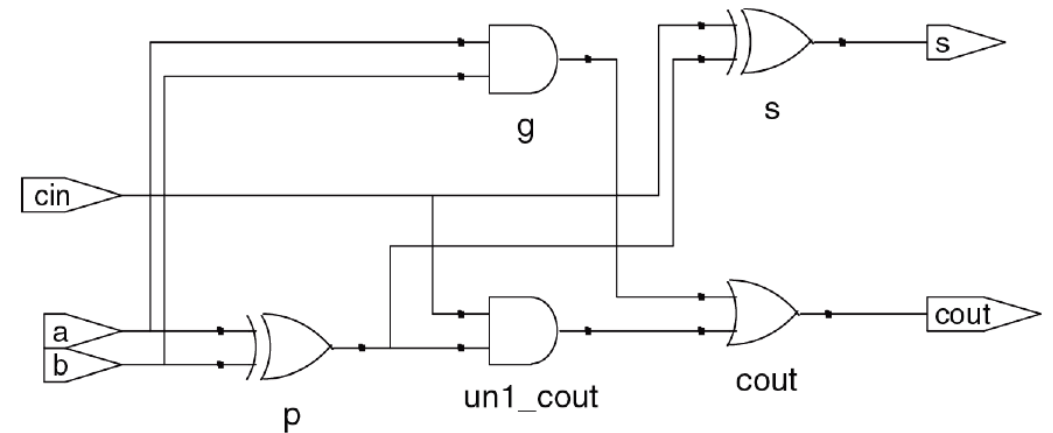

  

```
module top (  
    input    a,  
    input    b,  
    input    clk,  
    output    q  
);  
  
wire c;  
  
assign c = a & b;  
  
endmodule
```




```
module top (  
    input    a,  
    input    b,  
    input    clk,  
    output    q  
);
```

```
    wire c;  
    reg t;  
    assign c = a & b;
```


```
endmodule
```



 
```
module top (  
    input    a,  
    input    b,  
    input    clk,  
    output reg q  
);  
  
wire c;  
  
assign c = a & b;  
  
endmodule
```



 
```
module top (  
    input      a,  
    input      b,  
    input      clk,  
    output reg  q  
);  
  
wire c;  
  
assign c = a & b;  
  
always @ (  
  
endmodule
```



 
```
module top (  
    input      a,  
    input      b,  
    input      clk,  
    output reg  q  
);  
  
wire c;  
  
assign c = a & b;  
  
always @ (posedge clk)  
  
endmodule
```


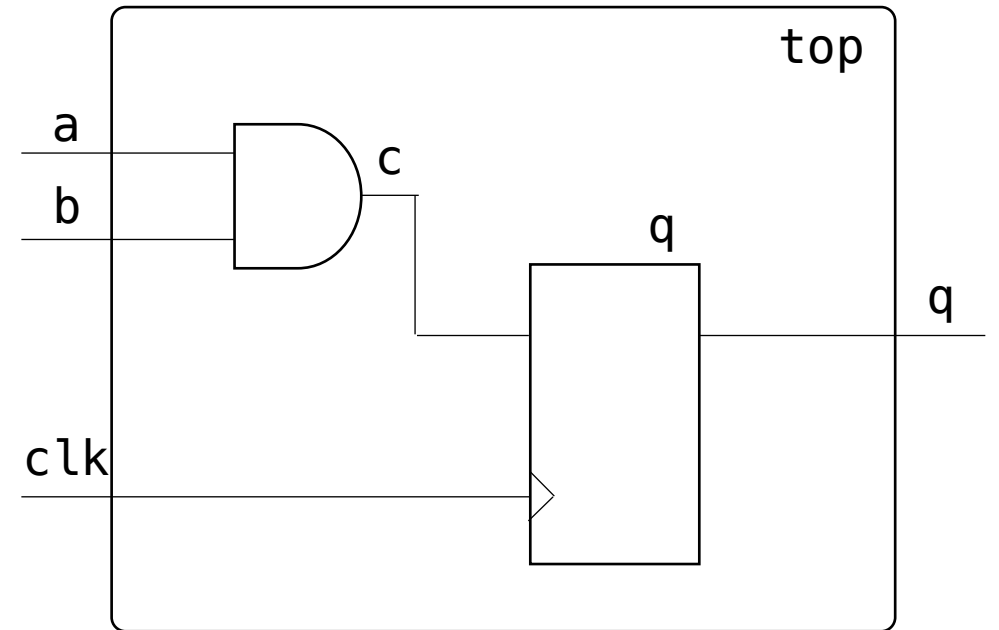
```
module top (  
    input      a,  
    input      b,  
    input      clk,  
    output reg  q  
);  
  
wire c;  
  
assign c = a & b;  
  
always @ (posedge clk)  
    q <= c;  
  
endmodule
```



 
```
module top (  
    input      a,  
    input      b,  
    input      clk,  
    output reg  q  
);  
  
wire c;  
  
always @ (posedge clk)  
    q <= c;  
  
assign c = a & b;  
  
endmodule
```



```
module top (  
    input      a,  
    input      b,  
    input      clk,  
    output reg  q  
);
```

```
always @ (posedge clk)  
    q <= a & b;
```

```
endmodule
```

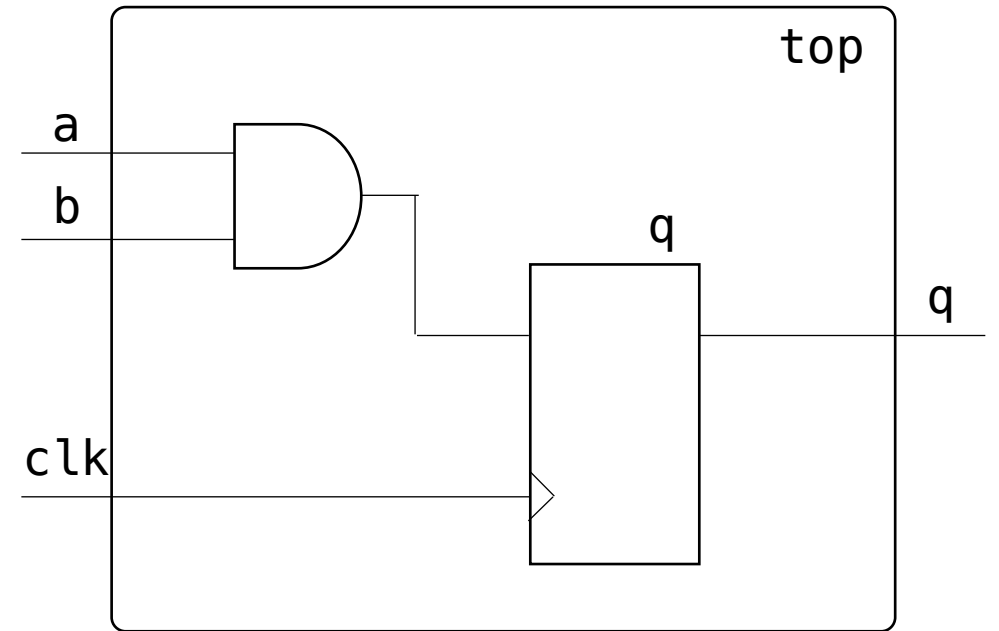


Комбинационная логика

```
module dut (  
    input a, b, c,  
    output y  
);
```


```
assign y = a & ~b & ~c | a & ~b & c | a & ~b & c;
```

```
endmodule
```

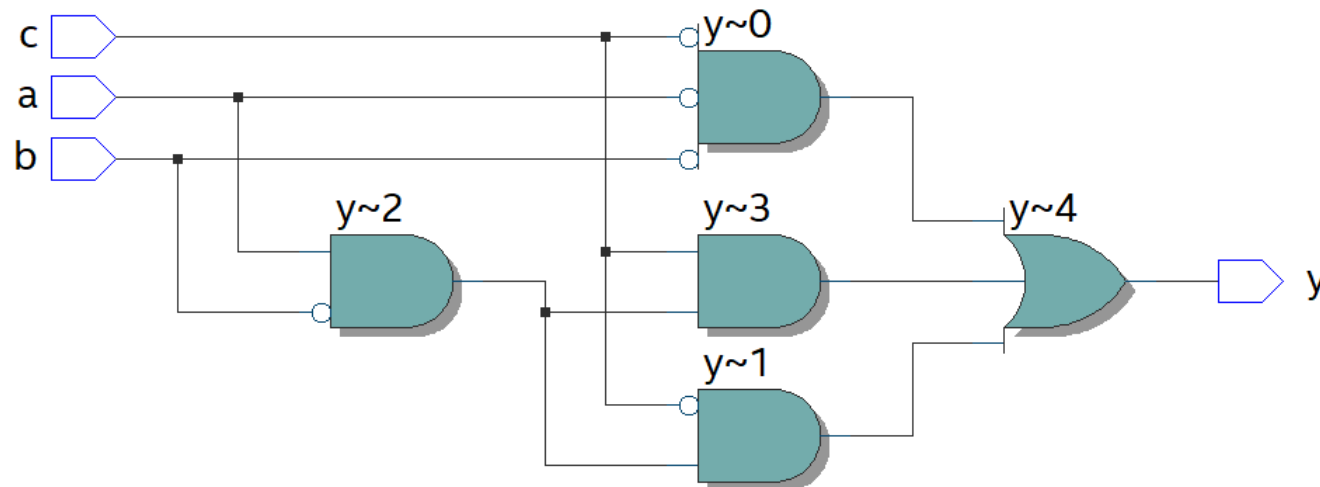

Тернарный оператор

 
```
module ternary (  
    input  [3:0] d0, d1,  
    input      s,  
    output [3:0] y  
);  
  
assign y = s ? d1 : d0;  
  
endmodule
```



? : данный оператор называется тернарным, т.к. в нем используется **3** входных значения: `s`, `d1`, `d0`.


CASE
 
```
module mux (  
    input [3:0] d0, d1, d2, d3,  
    input [1:0] s,  
    output reg [3:0] y  
);  
  
always @ (*) begin  
    case (s)  
        2'b00: y = d0;  
        2'b01: y = d1;  
        2'b10: y = d2;  
        2'b11: y = d3;  
    endcase  
end  
  
endmodule
```




Иерархия модулей в Verilog
 
```
module and_3 (  
    input a, b, c,  
    output y  
);  
  
assign y = a & b & c;  
  
endmodule
```


 
```
module inv (  
    input a  
    output y  
);  
  
assign y = ~a;  
  
endmodule
```



Иерархия модулей в Verilog


```
module dut (  
    input  a, b, c,  
    output y  
);
```

```
wire n1;
```

```
and_3 andgate (  
    .a(a),  
    .b(b),  
    .c(c),  
    .y(n1)  
);
```

```
inv inverter (  
    .a(n1),  
    .y(y)  
);
```

```
endmodule
```

 

- Имя подключаемого модуля (**and_3**, **inv**)
- Название примитива. Например, нам может понадобиться 3 копии модуля **and_3**. Тогда мы сможем подключить 3 экземпляра модуля **and_3**, используя различные наименования для прототипов (**andgate_1**, **andgate_2** ...)
- Символ точка, перед наименованием порта отсылает к реальному порту подключаемого модуля (у модуля **inverter**, порты именуются **a**, **y**). В скобках обозначается куда будут подключаться сигналы в *top*-модуле

План лабораторной работы

- 1 пара
 - ~~• О лабораторных работах (T)~~
 - ~~• Введение в FPGA и Verilog HDL (T)~~
 - Тренинг по Vivado и Verilog HDL (TS)
- 2 пара
 - Арифметико-логическое устройство (T)
 - Описание АЛУ на Verilog HDL (S)
 - Основы верификации цифровых блоков (TS)
 - Верификация АЛУ (S)
 - Проверка на отладочном стенде (S)


План лабораторной работы

- 1 пара
 - ~~• О лабораторных работах (T)~~
 - ~~• Введение в FPGA и Verilog HDL (T)~~
 - ~~• Тренинг по Vivado и Verilog HDL (TS)~~
 - Задание на отладочном стен (S)
- 2 пара
 - Арифметико-логическое устройство (T)
 - Описание АЛУ на Verilog HDL (S)
 - Основы верификации цифровых блоков (TS)
 - Верификация АЛУ (S)
 - Проверка на отладочном стенде (S)


Задание на отладочном стенде

```
module mission_1 (  
    input    [9:0] SW,  
    output   [6:0] HEX2  
);  
  
// реализовать модуль управления  
// семисегментными индикаторами
```

```
endmodule
```

 

SW[3:0] = 4'b0101 → HEX2 = 7'b0010010

 

План лабораторной работы


- ~~1 пара~~

- ~~О лабораторных работах (T)~~
- ~~Введение в FPGA и Verilog HDL (T)~~
- ~~Тренинг по Vivado и Verilog HDL (TS)~~
- ~~Задание на отладочном стен (S)~~

- 2 пара

- Арифметико-логическое устройство (T)
- Описание АЛУ на Verilog HDL (S)
- Основы верификации цифровых блоков (TS)
- Верификация АЛУ (S)
- Проверка на отладочном стенде (S)

Сумматор


 


C_{in}	A	B	C_{out}	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

$$S = A \oplus B \oplus C_{in}$$

$$C_{out} = AB + AC_{in} + BC_{in}$$


Сумматор

  


Арифметико-логическое устройство

- АЛУ – блок процессора, выполняющий арифметические и поразрядно логические операции
 - Арифметические операции имеют перенос
 - Логические операции без переноса
- АЛУ – комбинационная схема
- На вход АЛУ поступают **информационные** сигналы (данные, над которыми происходит операция) и **управляющие** сигналы (определяют, какая операция будет произведена над данными), на выходе – **результат** операции
- АЛУ формирует флаги результата


Пример АЛУ

 


$F_{2:0}$	Function
000	A AND B
001	A OR B
010	A + B
011	not used
100	A AND \bar{B}
101	A OR \bar{B}
110	A - B
111	SLT

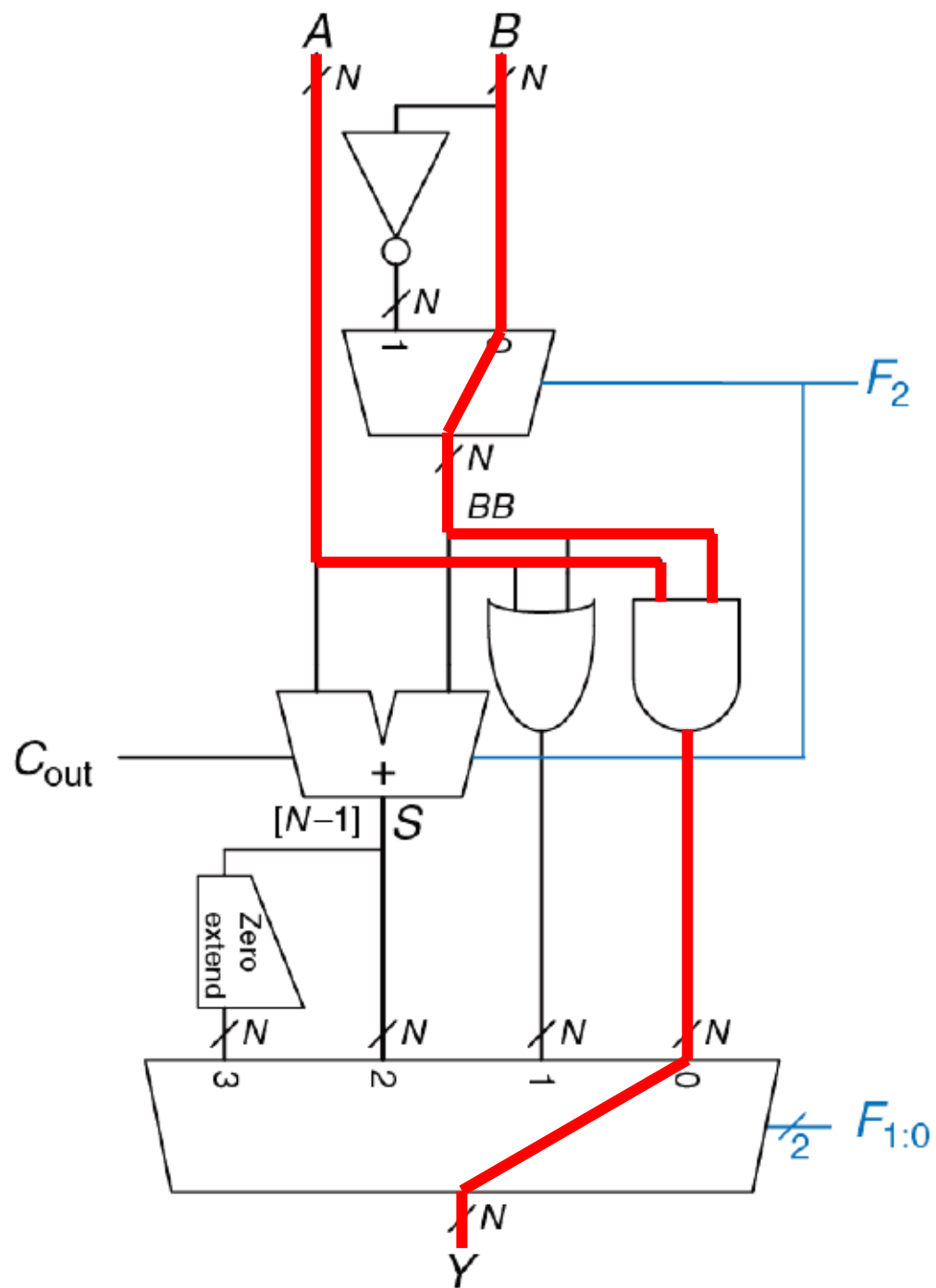


$F_{2:0}$	Function
000	A AND B
001	A OR B
010	$A + B$
011	not used
100	$A \text{ AND } \bar{B}$
101	$A \text{ OR } \bar{B}$
110	$A - B$
111	SLT

 


$F_{2:0}$	Function
000	A AND B
001	A OR B
010	A + B
011	not used
100	A AND \bar{B}
101	A OR \bar{B}
110	A - B
111	SLT

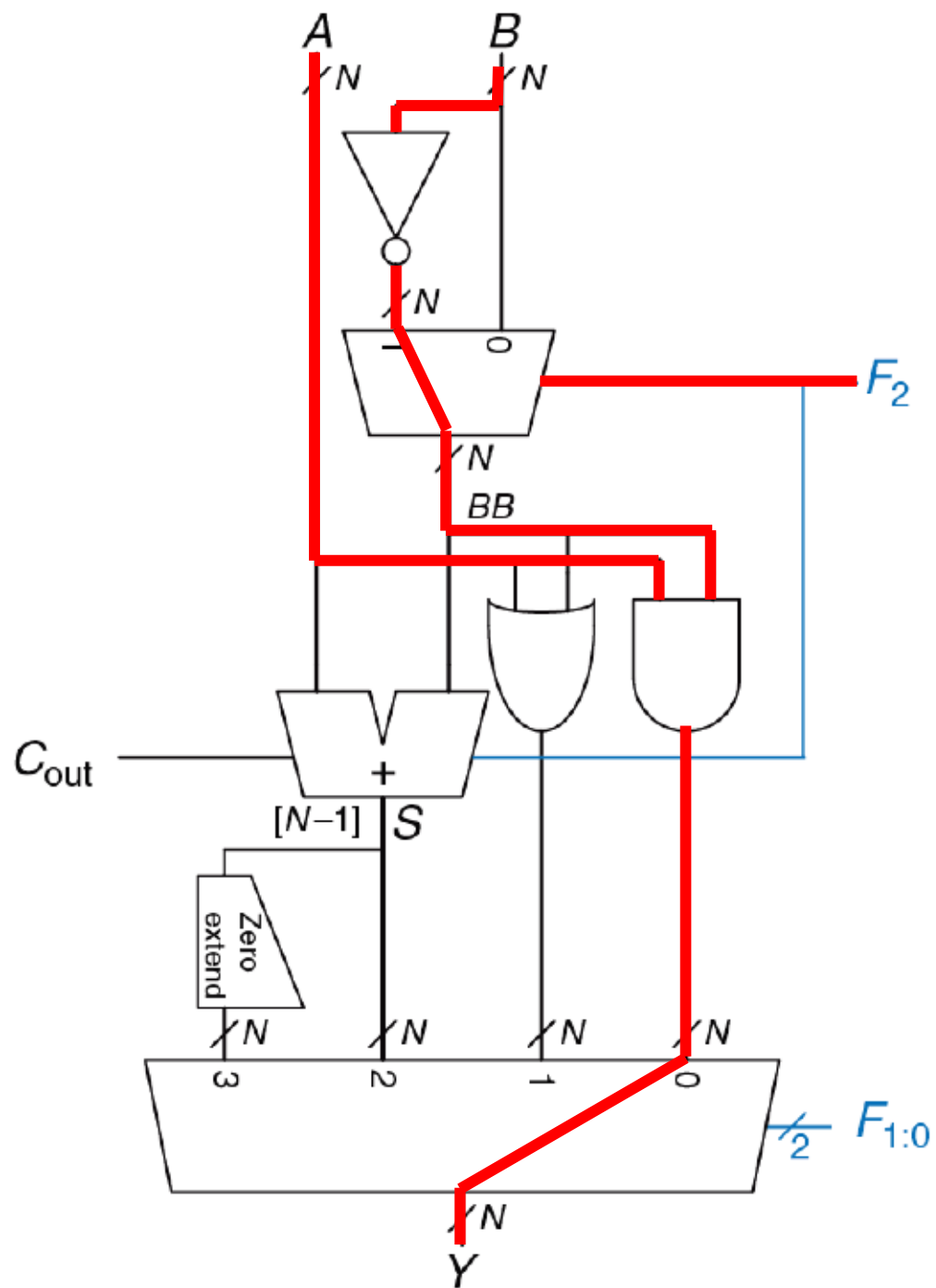


$F_{2:0}$	Function
000	A AND B
001	A OR B
010	A + B
011	not used
100	A AND \bar{B}
101	A OR \bar{B}
110	A - B
111	SLT

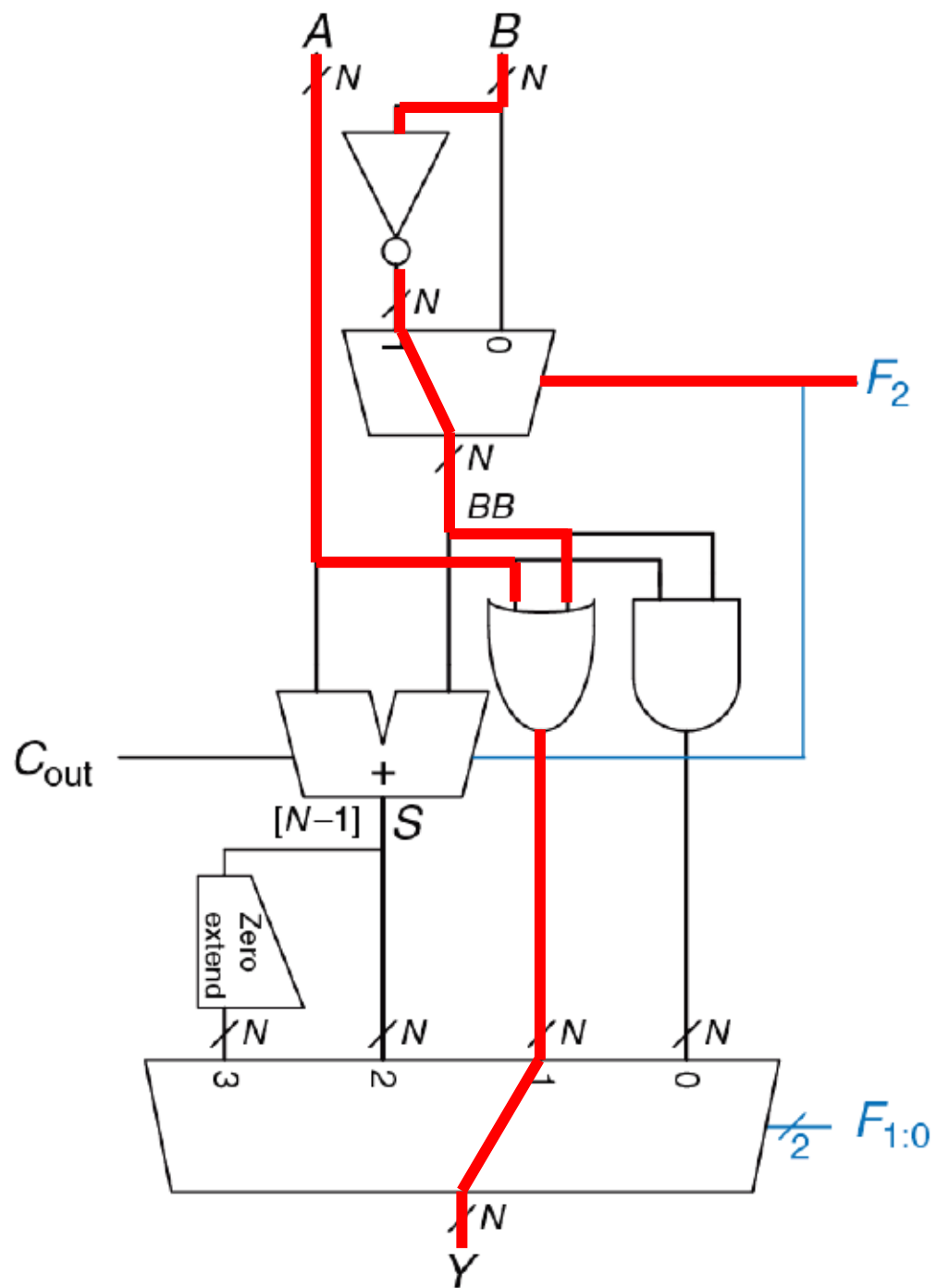


$F_{2:0}$	Function
000	A AND B
001	A OR B
010	A + B
011	not used
100	A AND \bar{B}
101	A OR \bar{B}
110	A - B
111	SLT

 

$F_{2:0}$	Function
000	$A \text{ AND } B$
001	$A \text{ OR } B$
010	$A + B$
011	not used
100	$A \text{ AND } \bar{B}$
101	$A \text{ OR } \bar{B}$
110	$A - B$
111	SLT

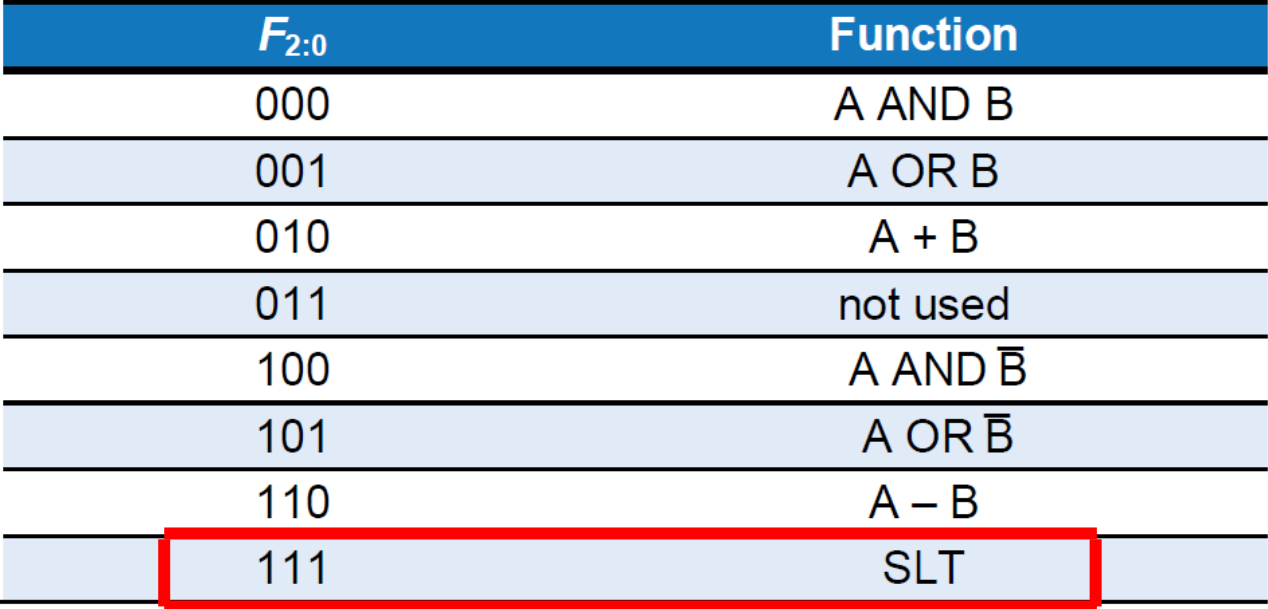

$F_{2:0}$	Function
000	A AND B
001	A OR B
010	A + B
011	not used
100	A AND \bar{B}
101	A OR \bar{B}
110	A – B
111	SLT

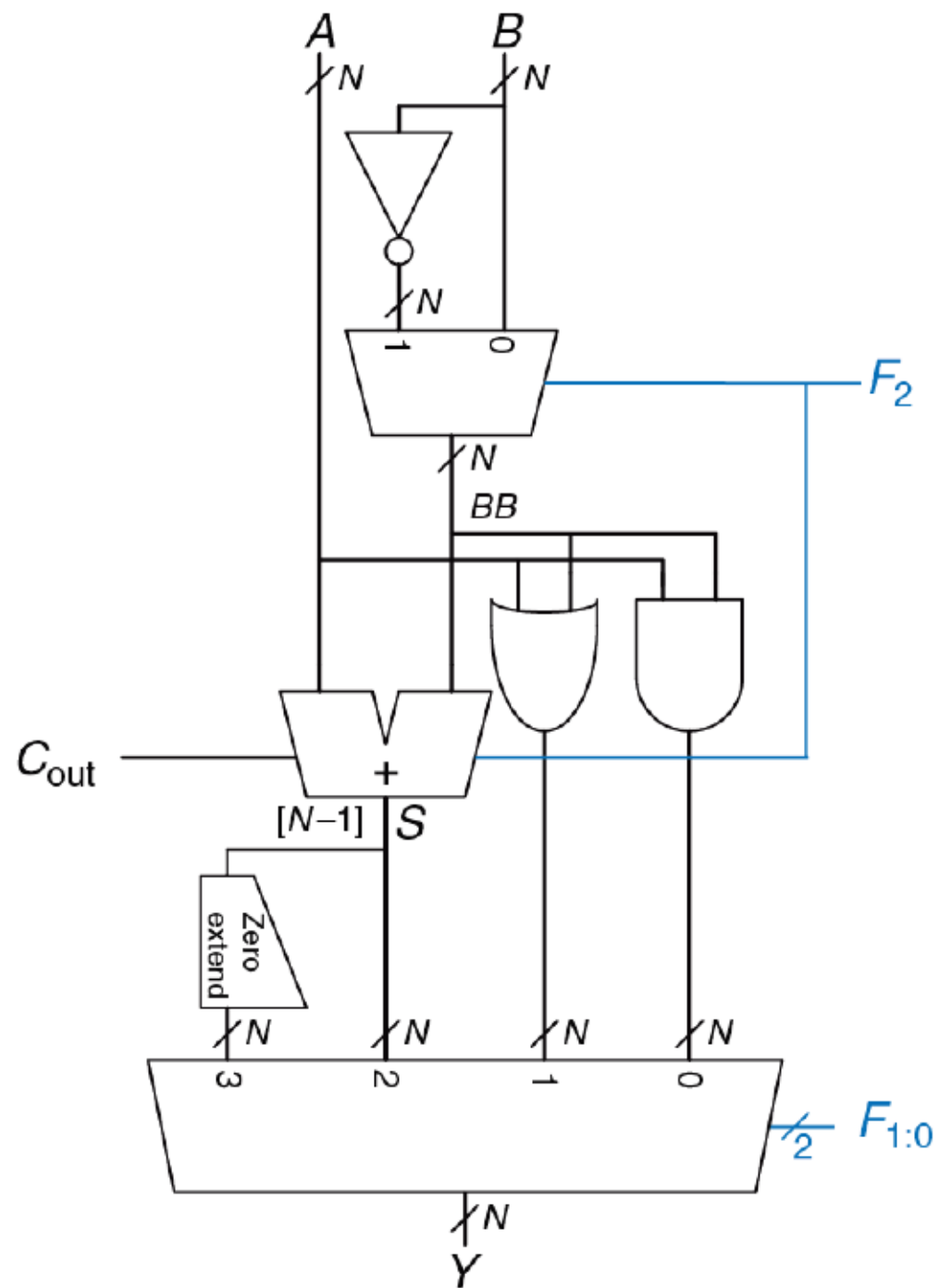

$F_{2:0}$	Function
000	A AND B
001	A OR B
010	A + B
011	not used
100	A AND \bar{B}
101	A OR \bar{B}
110	A - B
111	SLT

План лабораторной работы

- ~~1 пара~~


- ~~О лабораторных работах (T)~~
- ~~Введение в FPGA и Verilog HDL (T)~~
- ~~Тренинг по Vivado и Verilog HDL (TS)~~
- ~~Задание на отладочном стен (S)~~

- 2 пара


- ~~Арифметико-логическое устройство (T)~~
- Описание АЛУ на Verilog HDL (S)
- Основы верификации цифровых блоков (TS)
- Верификация АЛУ (S)
- Проверка на отладочном стенде (S)



ALU RISC-V

funct3	funct7	Description	Operation
000	0000000	add	$rd = rs1 + rs2$
000	0100000	sub	$rd = rs1 - rs2$
001	0000000	shift left logical	$rd = rs1 \ll rs2_{4:0}$
010	0000000	set less than	$rd = (rs1 < rs2)$
011	0000000	set less than unsigned	$rd = (rs1 < rs2)$
100	0000000	xor	$rd = rs1 \wedge rs2$
101	0000000	shift right logical	$rd = rs1 \gg rs2_{4:0}$
101	0100000	shift right arithmetic	$rd = rs1 \ggg rs2_{4:0}$
110	0000000	or	$rd = rs1 \mid rs2$
111	0000000	and	$rd = rs1 \& rs2$
000	-	branch if =	if $(rs1 == rs2)$ PC = BTA
001	-	branch if \neq	if $(rs1 \neq rs2)$ PC = BTA
100	-	branch if $<$	if $(rs1 < rs2)$ PC = BTA
101	-	branch if \geq	if $(rs1 \geq rs2)$ PC = BTA
110	-	branch if $<$ unsigned	if $(rs1 < rs2)$ PC = BTA
111	-	branch if \geq unsigned	if $(rs1 \geq rs2)$ PC = BTA

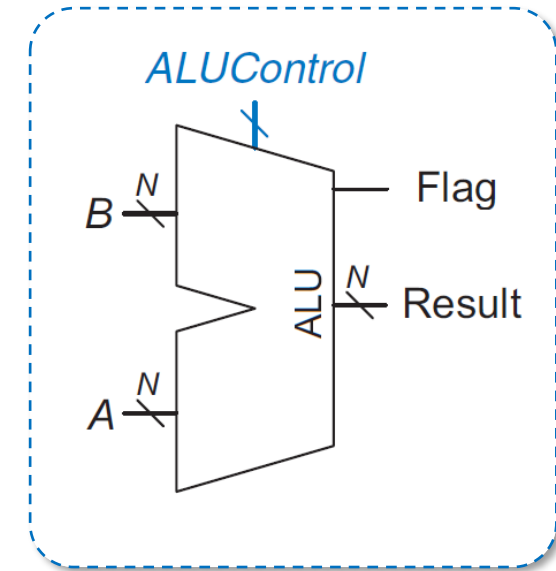

func3	func7	Description	Operation
000	0000000	add	rd = rs1 + rs2
000	0100000	sub	rd = rs1 - rs2
001	0000000	shift left logical	rd = rs1 << rs2 _{4:0}
010	0000000	set less than	rd = (rs1 < rs2)
011	0000000	set less than unsigned	rd = (rs1 < rs2)
100	0000000	xor	rd = rs1 ^ rs2
101	0000000	shift right logical	rd = rs1 >> rs2 _{4:0}
101	0100000	shift right arithmetic	rd = rs1 >>> rs2 _{4:0}
110	0000000	or	rd = rs1 rs2
111	0000000	and	rd = rs1 & rs2
000	-	branch if =	if (rs1 == rs2) PC = BTA
001	-	branch if ≠	if (rs1 ≠ rs2) PC = BTA
100	-	branch if <	if (rs1 < rs2) PC = BTA
101	-	branch if ≥	if (rs1 ≥ rs2) PC = BTA
110	-	branch if < unsigned	if (rs1 < rs2) PC = BTA
111	-	branch if ≥ unsigned	if (rs1 ≥ rs2) PC = BTA

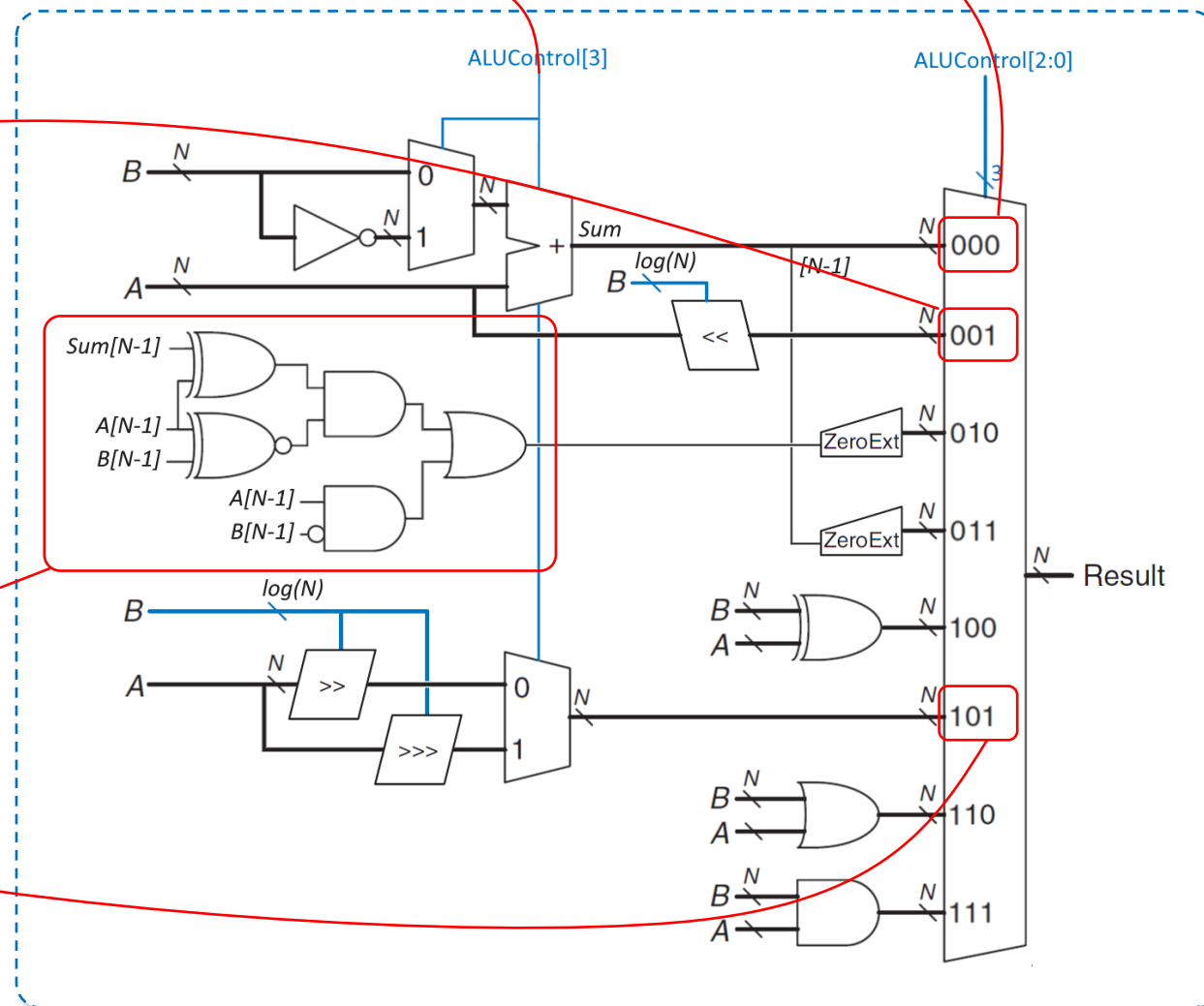

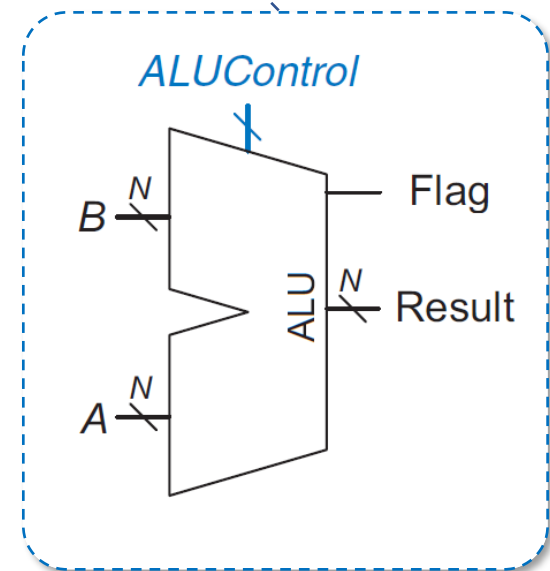 

ALU RISC-V

ALUOp = {flag, addsub, aluop}

0 0 000	Result = A + B	Flag = 0
0 1 000	Result = A - B	Flag = 0
0 0 001	Result = A + B	Flag = 0
0 0 010	Result = signed(A < B)	Flag = 0
0 0 011	Result = (A < B)	Flag = 0
0 0 100	Result = A ^ B	Flag = 0
0 0 101	Result = A >> B	Flag = 0
0 1 101	Result = signed(A) >>> B	Flag = 0
0 0 110	Result = A B	Flag = 0
0 0 111	Result = A & B	Flag = 0
1 1 000	Result = 0	Flag = (A == B)
1 1 001	Result = 0	Flag = (A != B)
1 1 100	Result = 0	Flag = signed(A < B)
1 1 101	Result = 0	Flag = signed(A ≥ B)
1 1 110	Result = 0	Flag = (A < B)
1 1 111	Result = 0	Flag = (A ≥ B)

```
`define ADD 5'b00000
```

```
...
```

```
case (ALUOp)
```

```
`ADD : Result = ...
```


```
...
```

```
...
```

```
Result
```

```
: 0;
```
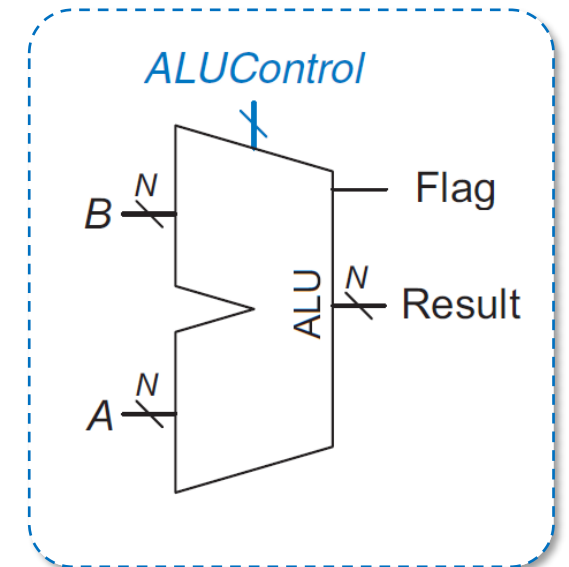
```
le ALU_RISCV (
  input [4:0] ALUOp,
  input [31:0] A,
  input [31:0] B,
  output [31:0] Result,
  output Flag
);
```



План лабораторной работы

- ~~1 пара~~


- ~~• О лабораторных работах (T)~~
- ~~• Введение в FPGA и Verilog HDL (T)~~
- ~~• Тренинг по Vivado и Verilog HDL (TS)~~
- ~~• Задание на отладочном стен (S)~~

- 2 пара

- ~~• Арифметико-логическое устройство (T)~~
- ~~• Описание АЛУ на Verilog HDL (S)~~
- Основы верификации цифровых блоков (TS)
- Верификация АЛУ (S)
- Проверка на отладочном стенде (S)

Тестовое окружение

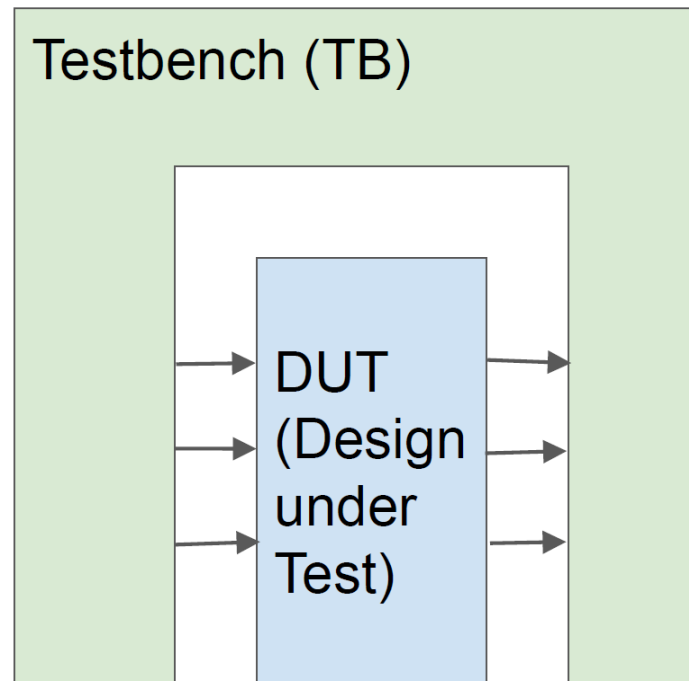Тестовое окружение (среда тестирования) – это модуль на HDL, который используется для тестирования другого модуля, называемого тестируемое устройство (Device under test, DUT)




Device under test (DUT)

```
module my_module (  
    input a, b, c,  
    output y  
);
```

```
assign y = a & ~b & ~c | a & ~b & c | a & ~b & c;
```

```
endmodule
```

 

Тестовое окружение (testbench)

```
`timescale 1ns / 1ps


module testbench ();

  reg    a, b, c;
  wire   y;

  my_module dut (a, b, c, y);

  initial begin
    a = 0; b = 0; c = 0; #10;
    if (y === 1)
      $display("Good");
    else
      $display("Bad");
    c = 1; #10;
  end

endmodule
```

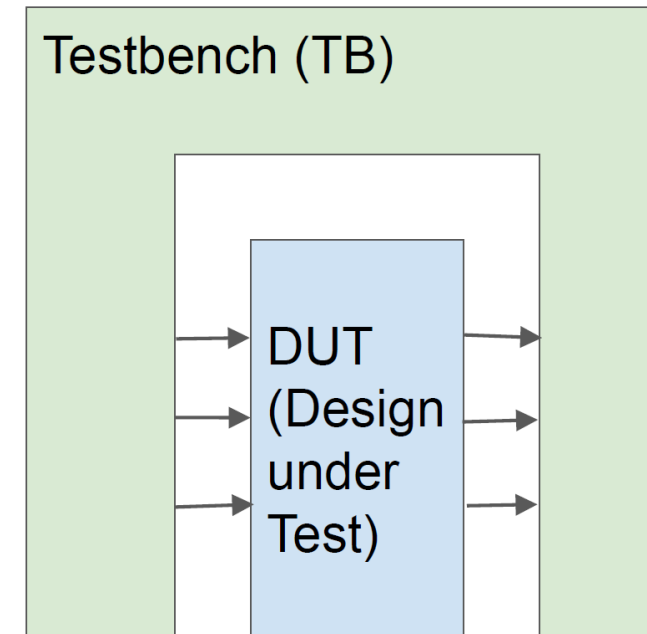

Пример тестирования модуля ALU

```
1  `timescale 1ps / 1ps
2  //ALU commands
3
4  module APS_sm_alu_tb();
5      reg [31:0] srcA;
6      reg [31:0] srcB;
7      reg [ 2:0] oper;
8      reg [ 4:0] shift;
9      wire      zero;
10     wire [31:0] result;
11
12     APS_sm_alu APS_sm_alu_inst
13     @(
14         .srcA(srcA),
15         .srcB(srcB),
16         .oper(oper),
17         .shift(shift),
18         .zero(zero),
19         .result(result)
20     );
```

```
task alu_oper_test;
    input integer oper_tb;
    input integer srcA_tb;
    input integer srcB_tb;

    begin
        oper = oper_tb;
        srcB = srcB_tb;
        srcA = srcA_tb;
        #10;
        $display("srcA= %d", srcA, " srcB = %d", srcB, " result = %d", result);
        $display("Time = %t", $realtime);
    end
endtask
```

Все операции содержат *oper*, операнды *srcA* и *srcB*. Почему бы не упростить читабельность и работы с *tb*, используя **task**?


Входные аргументы **task**, разделяются на input/output.

Изменяя значение поля *oper* и операндов, можно задать любую из поддерживаемых операций и любые операнды, над которыми будет совершаться операция.

Так же, мы можем задать вывод необходимой информации в лог, а затем в *tb*, обращаться к **task** с необходимыми входными аргументами.

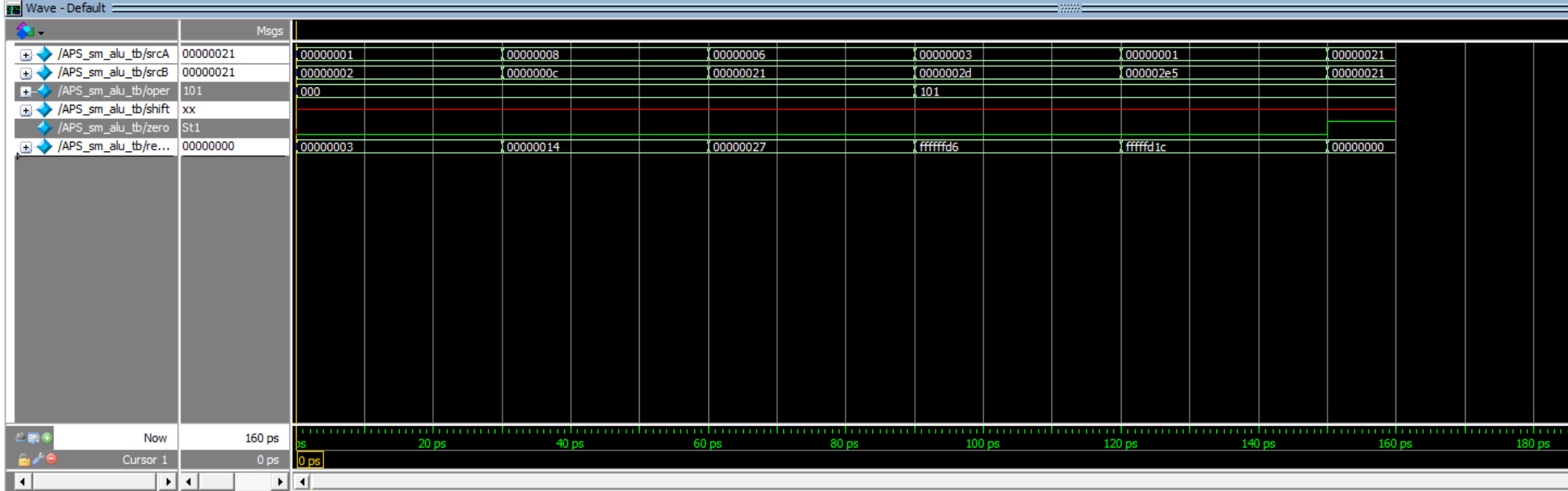Пример использования **task**

```
initial begin
alu_oper_test(3'b000,1,2);
#20;
alu_oper_test(3'b000,8,12);
#20;
alu_oper_test(3'b000,6,33);
#20;
alu_oper_test(3'b101,3,45);
#20;
alu_oper_test(3'b101,1,741);
#20;
alu_oper_test(3'b101,33,33);
end
```



Transcript

```
# Errors: 0, Warnings: 0
#
# vsim -t lps -L altera_ver -L lpm_ver -L sgate_ver -L altera_mf_ver -L altera_lnsim_ver -L fiftyfivenm_ver -L rtl_work -L work -voptargs="+acc" APS_sm_alu_tb
# vsim -t lps -L altera_ver -L lpm_ver -L sgate_ver -L altera_mf_ver -L altera_lnsim_ver -L fiftyfivenm_ver -L rtl_work -L work -voptargs="+acc" APS_sm_alu_tb
# Start time: 03:07:04 on Sep 23,2019
# Loading work.APS_sm_alu_tb
# Loading work.APS_sm_alu
#
# add wave *
# view structure
# .main_pane.structure.interior.cs.body.struct
# view signals
# .main_pane.objects.interior.cs.body.tree
# run -all
# srcA=      1 srcB =      2 result =      3
# Time =      10
# srcA=      8 srcB =     12 result =     20
# Time =      40
# srcA=      6 srcB =     33 result =     39
# Time =      70
# srcA=      3 srcB =     45 result = 4294967254
# Time =     100
# srcA=      1 srcB =    741 result = 4294966556
# Time =     130
# srcA=     33 srcB =     33 result =      0
# Time =     160
```

План лабораторной работы

- ~~1 пара~~

- ~~О лабораторных работах (T)~~
- ~~Введение в FPGA и Verilog HDL (T)~~
- ~~Тренинг по Vivado и Verilog HDL (TS)~~
- ~~Задание на отладочном стен (S)~~

- 2 пара

- ~~Арифметико-логическое устройство (T)~~
- ~~Описание АЛУ на Verilog HDL (S)~~
- ~~Основы верификации цифровых блоков (TS)~~
- Верификация АЛУ (S)
- Проверка на отладочном стенде (S)

Задание

- Верифицировать разработанное АЛУ с помощью testbench. Продемонстрировать полученный результат преподавателю
- *(если осталось время)* Внедрить верифицированное АЛУ в отладочный стенд. В качестве входных данных и сигналов управления использовать переключатели switch на стенде. Информацию выводить на семисегментный индикатор в 16-ричном формате