

1

Verilog HDL. Сумматор


Микропроцессорные системы и средства

План лабораторной работы

- 1 пара
 - О лабораторных работах (**T**)
 - Введение в FPGA и Verilog HDL (**T**)
 - Тренинг по Vivado и Verilog HDL (**TS**)
 - Обзор отладочного стенда (**TS**)
- 2 пара
 - Теория Сумматор (**T**)
 - Описание сумматора на Verilog HDL (**S**)
 - Реализация сумматора на отладочном стенде (**S**)


Цель лабораторных работ

 - Используя Verilog HDL реализовать на базе FPGA программируемый процессор с архитектурой RISC-V






```
module fulladder (a, b, cin, s, cout);  
  
  input  a, b, cin;  
  output s, cout;  
  
  wire p, g;  
  
  assign p = a ^ b;  
  assign g = a & b;  
  assign s = p ^ cin;  
  assign cout = g |(p & cin);  
  
endmodule
```


ЛР1. Verilog HDL. Сумматор

 


ЛР2. Арифметико-логическое устройство

   

ЛР3. Регистровый файл. Память.

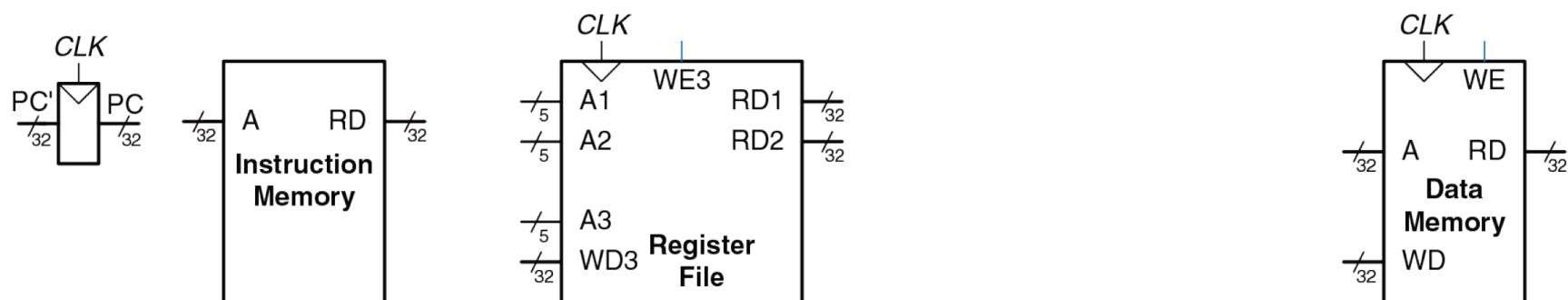


ЛР4. Процессор. Программирование

 


План лабораторных работ



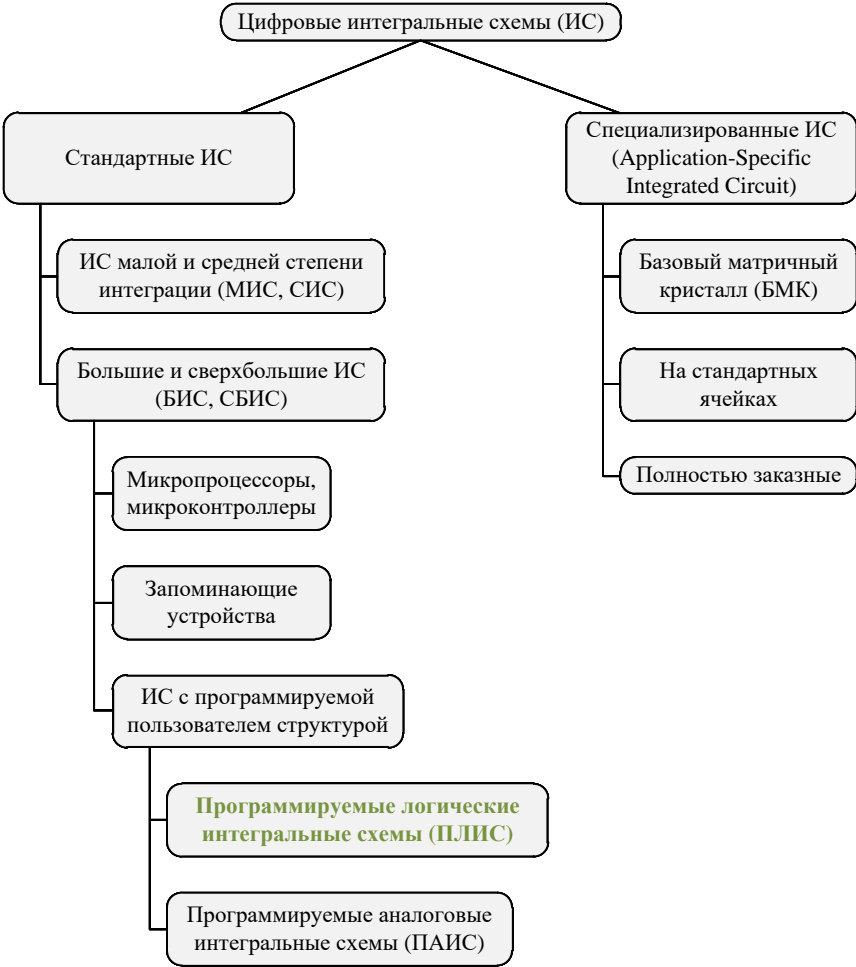
1. Verilog HDL. Сумматор → 3
2. Арифметико-логическое устройство → 7
3. Регистровый файл. Память. → 11
4. Процессор. Программирование → 15





FPGA

 


Мультиплексор

 
 
 



LE

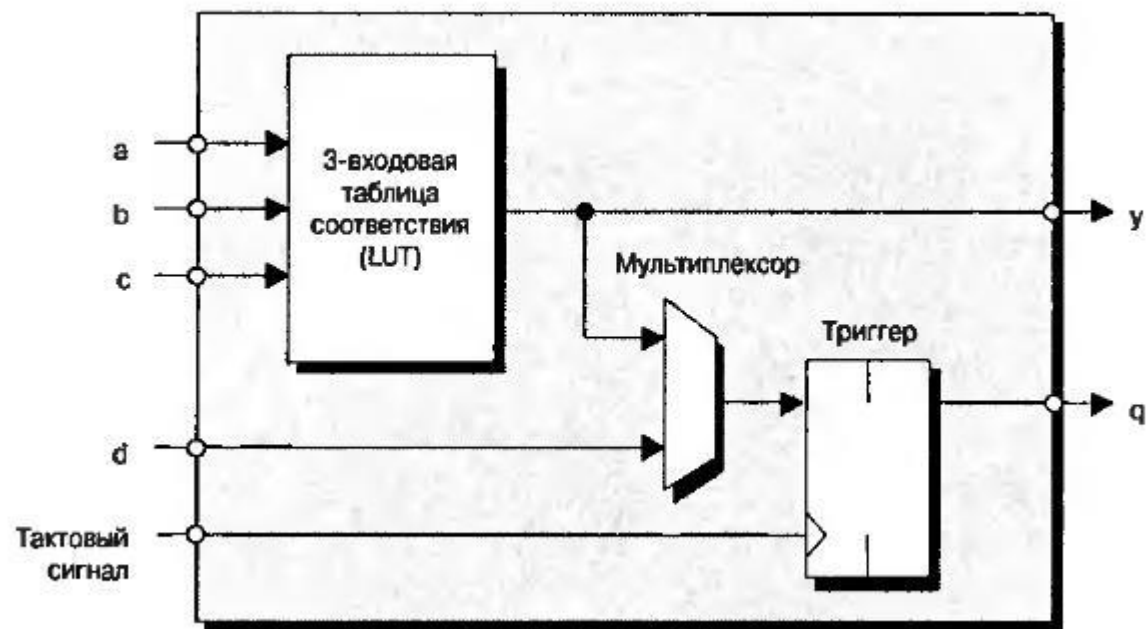 


LE

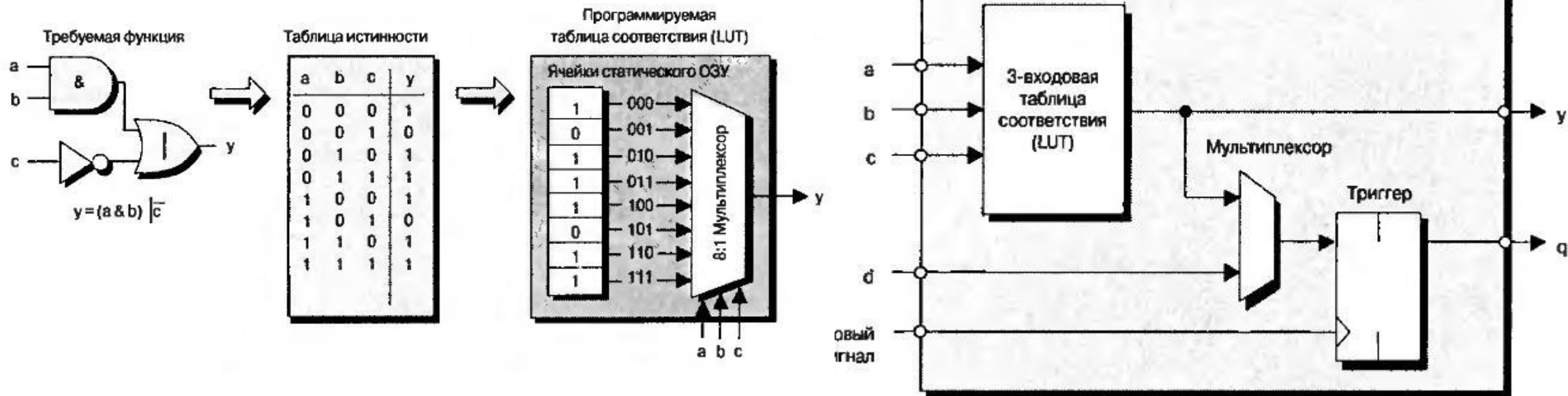

   

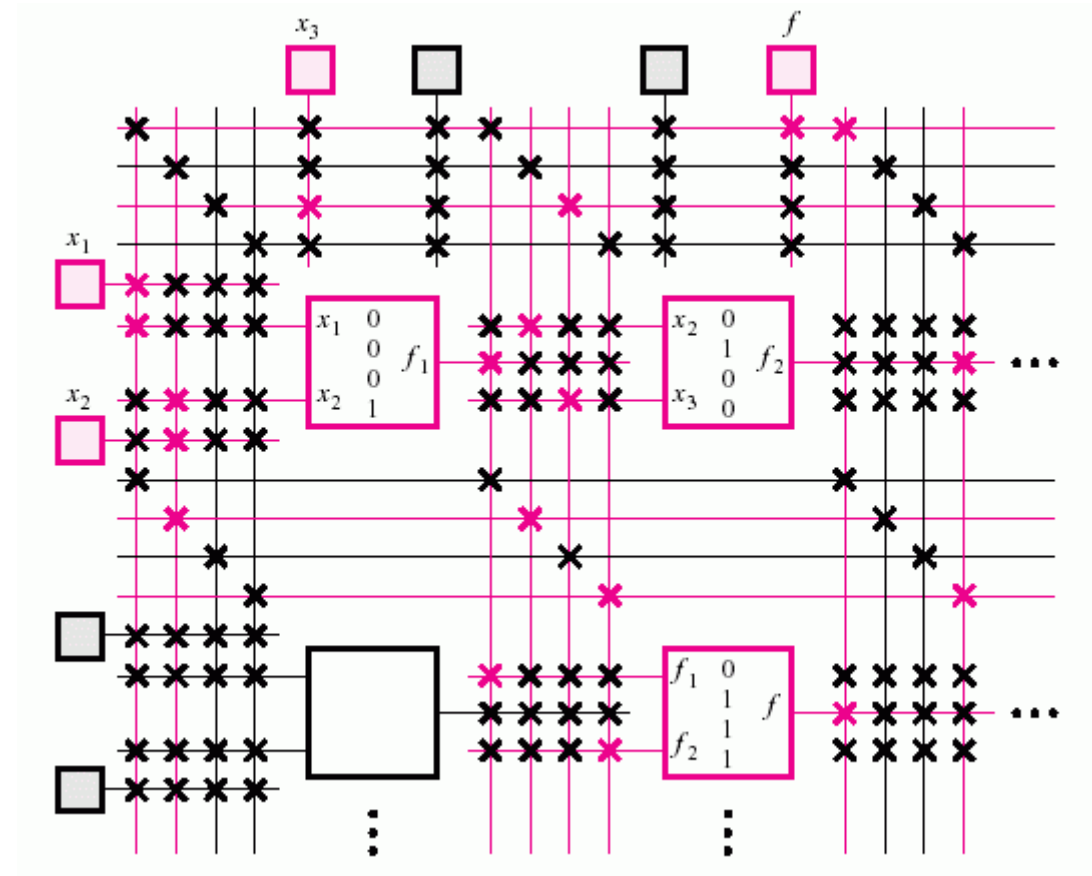

 



2019.2



Copyright 1986-2019 Xilinx, Inc.
All Rights Reserved.

project_1 - [D:/git/project_1/project_1.xpr] - Vivado 2019.2

FileEditFlowToolsReportsWindowLayoutViewHelpQ- Quick Access

write_bitstream Complete✔
Default Layout

Flow Navigator

PROJECT MANAGER

Settings

Add Sources

Language Templates

IP Catalog

IP INTEGRATOR

Create Block Design

Open Block Design

Generate Block Design

SIMULATION

Run Simulation

RTL ANALYSIS

Open Elaborated Design

SYNTHESIS

Run Synthesis

Open Synthesized Design

IMPLEMENTATION

Run Implementation

Open Implemented Design

PROGRAM AND DEBUG

Generate Bitstream

Open Hardware Manager

Open Target

Program Device

Add Configuration Memory Devi

PROJECT MANAGER - project_1

Sources

Design Sources (1)

basic (basic.v)

Constraints (1)

constrs_1 (1)

constr.xdc

Simulation Sources (1)

sim_1 (1)

Utility Sources

Hierarchy

Libraries

Compile Order

Properties

constr.xdc

Enabled

Location: D:/git/project_1/project_1.srcs/constrs_1/new

Type: XDC

Size: 19.3 KB

Modified: Today at 23:23:38 PM

Copied to: D:/git/project_1/project_1.srcs/constrs_1/new

General

Properties

Tcl Console

Messages

Log

Reports

Design Runs

Design Runs

Name	Constraints	Status	WNS	TNS	WHS	THS	TPWS	Total Power	Failed Routes	LUT	FF	BRAM	URAM	DSP	Start	Elapsed	Run Strategy
synth_1	constrs_1	synth_design Complete!								8	0	0.0	0	0	8/31/21, 11:24 PM	00:00:36	Vivado Synthesis Defaults (
impl_1	constrs_1	write_bitstream Complete!	NA	NA	NA	NA	NA	10.302	0	8	0	0.0	0	0	8/31/21, 11:25 PM	00:02:26	Vivado Implementation Defa

Project Summary

basic.v

constr.xdc

D:/git/project_1/project_1.srcs/sources_1/new/basic.v

```
5 //
6 // Create Date: 08/31/2021 11:15:35 PM
7 // Design Name:
8 // Module Name: basic
9 // Project Name:
10 // Target Devices:
11 // Tool Versions:
12 // Description:
13 //
14 // Dependencies:
15 //
16 // Revision:
17 // Revision 0.01 - File Created
18 // Additional Comments:
19 //
20 //////////////////////////////////////
21
22
23 module basic (
24     input [15:0] SW,
25     output [15:0] LED
26 );
27
28 assign LED[0] = SW[0] & SW[1];
29 assign LED[2] = SW[2] | SW[3];
30 assign LED[4] = SW[4] ^ SW[5];
31 assign LED[10:6] = ~SW[10:6];
32 assign LED[13:11] = {SW[11], SW[12], SW[13]};
33 assign LED[15:14] = {2{SW[14]}};
34
```

Процесс компиляции

▼ SYNTHESIS

▶ Run Synthesis

> Open Synthesized Design

Синтез и верификация Verilog кода

▼ IMPLEMENTATION

▶ Run Implementation

> Open Implemented Design

Имплементация (размещение на кристалле)

▼ PROGRAM AND DEBUG

▶ Generate Bitstream


> Open Hardware Manager

Bitstream (генерация прошивки)

Verilog HDL


module

endmodule

 


```
module top
```

```
endmodule
```

 


```
module top ();
```

```
endmodule
```

 


```
module top (  
    input    a,  
    input    b,  
    input    clk,  
    output    q  
);
```


```
endmodule
```

 

 

```
module top (  
    input    a,  
    input    b,  
    input    clk,  
    output   q  
);  
  
wire c;  
  
endmodule
```


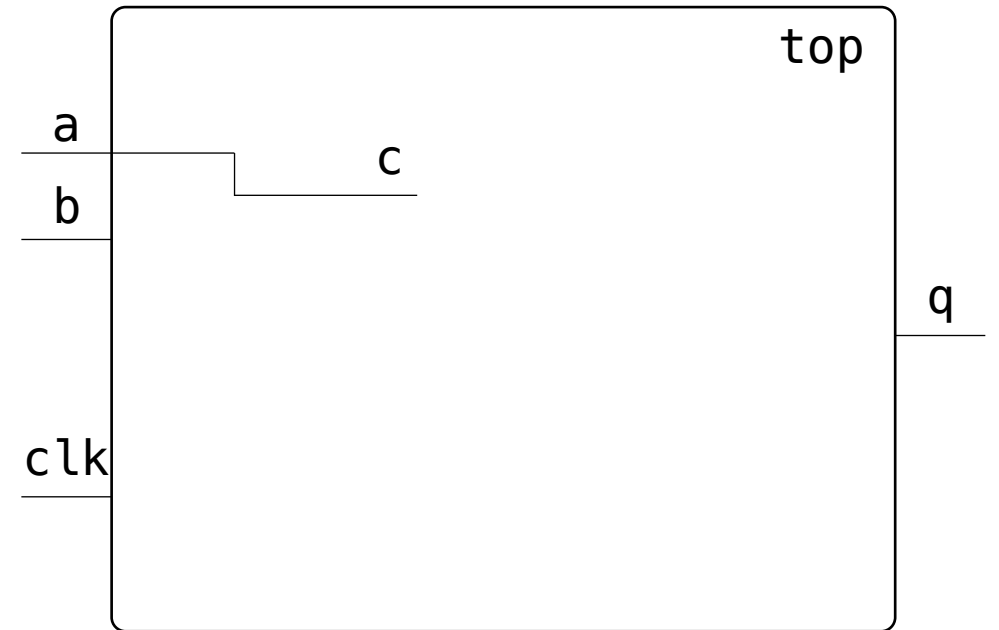 
```
module top (  
    input    a,  
    input    b,  
    input    clk,  
    output   q  
);  
  
wire c;  
  
assign c = a;  
  
endmodule
```



```
module top (  
    input    a,  
    input    b,  
    input    clk,  
    output    q  
);  
  
wire c;  
  
assign c = a & b;  
  
endmodule
```



```
module fulladder (a, b, cin, s, cout);
```

```
    input  a, b, cin;
```

```
    output s, cout;
```

```
    wire p, g;
```


```
    assign p = a ^ b;
```

```
    assign g = a & b;
```


```
    assign s = p ^ cin;
```

```
    assign cout = g |(p & cin);
```


```
endmodule
```

 

 
```
module top (  
    input    a,  
    input    b,  
    input    clk,  
    output    q  
);  
  
wire c;  
  
assign c = a & b;  
  
endmodule
```



 
```
module top (  
    input    a,  
    input    b,  
    input    clk,  
    output   q  
);  
  
wire c;  
reg  t;  
assign c = a & b;  
  
endmodule
```



 
```
module top (  
    input    a,  
    input    b,  
    input    clk,  
    output reg q  
);  
  
wire c;  
  
assign c = a & b;  
  
endmodule
```



 
```
module top (  
    input      a,  
    input      b,  
    input      clk,  
    output reg  q  
);  
  
wire c;  
  
assign c = a & b;  
  
always @ (  
  
endmodule
```



 

```
module top (  
    input      a,  
    input      b,  
    input      clk,  
    output reg  q  
);  
  
wire c;  
  
assign c = a & b;  
  
always @ (posedge clk)  
  
endmodule
```


 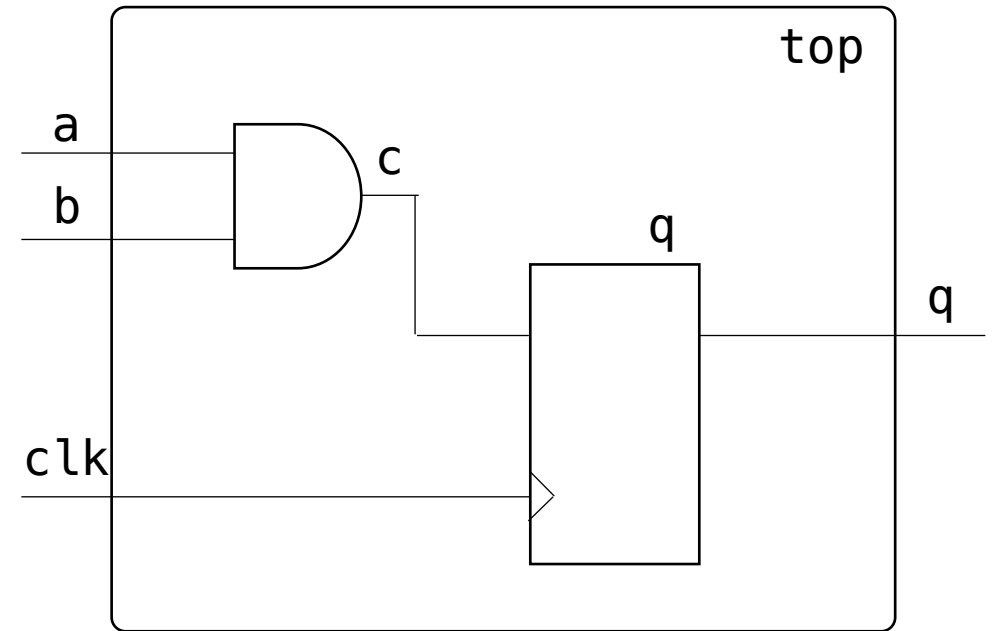
```
module top (  
    input      a,  
    input      b,  
    input      clk,  
    output reg  q  
);  
  
wire c;  
  
assign c = a & b;  
  
always @ (posedge clk)  
    q <= c;  
  
endmodule
```




```
module top (  
    input      a,  
    input      b,  
    input      clk,  
    output reg  q  
);  
  
wire c;  
  
always @ (posedge clk)  
    q <= c;  
  
assign c = a & b;  
  
endmodule
```



```
module top (  
    input      a,  
    input      b,  
    input      clk,  
    output reg  q  
);
```

```
always @ (posedge clk)  
    q <= a & b;
```

```
endmodule
```

 

План лабораторной работы

- 1 пара

- ~~• О лабораторных работах (T)~~
- ~~• Введение в FPGA и Verilog HDL (T)~~
- Тренинг по Vivado и Verilog HDL (TS)
- Обзор отладочного стенда (TS)

- 2 пара

- Теория Сумматор (T)
- Описание сумматора на Verilog HDL (S)
- Реализация сумматора на отладочном стенде (S)

План лабораторной работы


- ~~1 пара~~

- ~~• О лабораторных работах (T)~~
- ~~• Введение в FPGA и Verilog HDL (T)~~
- ~~• Тренинг по Vivado и Verilog HDL (TS)~~
- ~~• Обзор отладочного стенда (TS)~~

- 2 пара

- Теория Сумматор (T)
- Описание сумматора на Verilog HDL (S)
- Реализация сумматора на отладочном стенде (S)

Сумматор


 


C_{in}	A	B	C_{out}	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

$$S = A \oplus B \oplus C_{in}$$


$$C_{out} = AB + AC_{in} + BC_{in}$$

Сумматор

  


Иерархия модулей в Verilog
 
```
module and_3 (  
    input a, b, c,  
    output y  
);  
  
assign y = a & b & c;  
  
endmodule
```


 
```
module inv (  
    input a  
    output y  
);  
  
assign y = ~a;  
  
endmodule
```



Иерархия модулей в Verilog


```
module dut (  
    input  a, b, c,  
    output y  
);
```

```
wire n1;
```

```
and_3 andgate (  
    .a(a),  
    .b(b),  
    .c(c),  
    .y(n1)  
);
```

```
inv inverter (  
    .a(n1),  
    .y(y)  
);
```

```
endmodule
```

 

- Имя подключаемого модуля (**and_3**, **inv**)
- Название примитива. Например, нам может понадобиться 3 копии модуля **and_3**. Тогда мы сможем подключить 3 экземпляра модуля **and_3**, используя различные наименования для прототипов (**andgate_1**, **andgate_2** ...)
- Символ точка, перед наименованием порта отсылает к реальному порту подключаемого модуля (у модуля **inverter**, порты именуются **a**, **y**). В скобках обозначается куда будут подключаться сигналы в *top*-модуле

Generate

```
module add_gen (
    input  [2:0] A,
    input  [2:0] B,
    output [2:0] S
);

genvar i;
generate
    for (i=0; i<3; i=i+1) begin : newgen
        adder new (
            .a(A[i]),
            .b(B[i]),
            .s(S[i])
        );
    end
endgenerate

endmodule
```

≡

```
adder new0 (
    .a(A[0]),
    .b(B[0]),
    .s(S[0])
);

adder new1 (
    .a(A[1]),
    .b(B[1]),
    .s(S[1])
);

adder new2 (
    .a(A[2]),
    .b(B[2]),
    .s(S[2])
);
```

План лабораторной работы

- ~~1 пара~~


- ~~О лабораторных работах (T)~~
- ~~Введение в FPGA и Verilog HDL (T)~~
- ~~Тренинг по Vivado и Verilog HDL (TS)~~
- ~~Обзор отладочного стенда (TS)~~

- 2 пара

- ~~Теория Сумматор (T)~~
- Описание сумматора на Verilog HDL (S)
- Реализация сумматора на отладочном стенде (S)


Задание

 1. Реализовать полный сумматор на Verilog HDL
2. На основе разработанного полного сумматора реализовать 32-битный сумматор



$$S = A \oplus B \oplus C_{in}$$

$$C_{out} = AB + AC_{in} + BC_{in}$$

 

План лабораторной работы

- ~~1 пара~~

- ~~О лабораторных работах (T)~~
- ~~Введение в FPGA и Verilog HDL (T)~~
- ~~Тренинг по Vivado и Verilog HDL (TS)~~
- ~~Обзор отладочного стенда (TS)~~

- 2 пара


- ~~Теория Сумматор (T)~~
- ~~Описание сумматора на Verilog HDL (S)~~
- Реализация сумматора на отладочном стенде (S)

Задание

- Внедрить сумматор в отладочный стенд. В качестве входных данных и сигналов управления использовать переключатели switch на стенде. Результат выводить на светодиоды

 Задание со звездочкой

```
module mission_1 (  
    input    [9:0] SW,  
    output   [6:0] HEX2  
);  
  
// реализовать модуль управления  
// семисегментными индикаторами  
  
endmodule
```



SW[3:0] = 4'b0101 → HEX2 = 7'b0010010

